

**Uniube**

UNIUBE – CAMPUS VIA CENTRO – Uberlândia/MG

Curso de Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação

Disciplina: Sistemas Digitais

## Aula 08

### Codificadores, decodificadores e multiplexadores

Revisão 2, de 27/03/2025

Prof. João Paulo Seno

[joao.seno@uniube.br](mailto:joao.seno@uniube.br)

1

**Uniube**

## Decodificador

- Esse tipo de circuito digital determina uma saída específica para cada combinação única de bits ou código de entradas.
- De uma forma geral, um decodificador converte as informações binárias de  $n$  linhas de entradas para um máximo de  $2^n$  linhas únicas de saída.
- Por exemplo, um decodificador com duas linhas de entrada (2 bits, X, Y) consegue, no máximo, endereçar  $2^2 = 4$  linhas únicas de saída ( $S_3, S_2, S_1, S_0$ ).
- Veja o próximo *slide*.




Uniube

## Decodificador

Decodificador 2 para 4

Habilita	Y	X	S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

 

Uniube


## Entrada “habilita” (*Enable*)

- Note, no circuito da figura anterior, a presença da entrada adicional “habilita” (ou *Enable*).
- Esta entrada, quando em nível alto, determina que a entrada do decodificador esteja ativada ou seja, habilitada para determinar as saídas especificadas pelo código dos bits de entrada.
- Porém, quando a entrada “habilita” está em nível baixo, a entrada do decodificador estará desativada e não importa (*don't care*) quais forem os bits de entrada (Y, X), pois as saídas estarão sempre em nível baixo.



Uniube
 
## Implementação da entrada “habilita” (*enable*)




Uniube

## Exemplo de decodificador

BCD para 7 segmentos

Decimal	Binário	BCD
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	0101
6	0110	0110
7	0111	0111
8	1000	1000
9	1001	1001

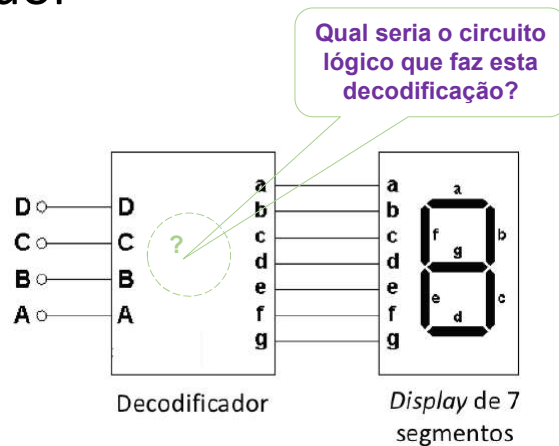

- Você saberia como implementar o decodificador BCD para 7 segmentos, apresentado acima?




Uniube

## Multiplexador
 
### Definição

- Multiplexador (ou *Mux*) digital é um circuito lógico que recebe diversos dados digitais de entrada e seleciona um, em determinado instante para transferi-lo à saída.
- O envio do dado é controlado pelas entradas de seleção ou controle.




Uniube

## Multiplexador

- O circuito multiplexador básico possui duas entradas ( $I_0$  e  $I_1$ ) de dados.
- Portanto é necessária apenas uma linha de seleção ( $S$ ).
- Observe o circuito lógico da figura abaixo. O nível lógico aplicado à chave seletora determina a porta AND a ser habilitada.
- A resposta dessa porta lógica é enviada a uma porta OR para então o canal de dado selecionado ser expresso na saída ( $Z$ ). Veja a função lógica que foi implementada!

Tabela verdade

S	Saída
0	$I_0$
1	$I_1$

 


São necessárias  $n$  linhas de seleção para  $2^n$  dados de entrada.

## Multiplexador de 4 entradas

- Para esse circuito, são necessárias duas linhas de seleção pois, com dois bits, qualquer uma das quatro linhas de entrada de dados pode ser selecionada. Observe a função lógica  $Z$ , que está implementada.


Tabela verdade

$S_1$	$S_0$	Entrada Seleccionada
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

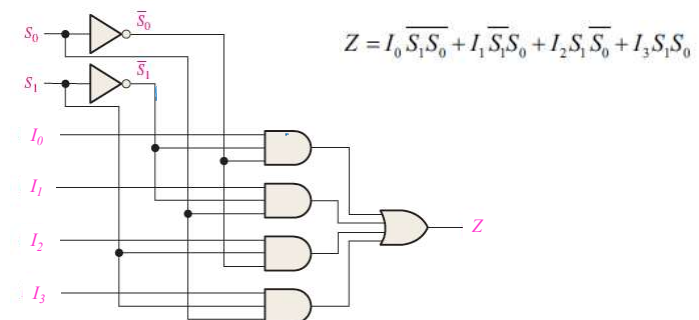
 
## Multiplexador de 4 entradas

- Uma outra representação, encontradas em alguns livros:



## A entrada *Enable* (*E*)

- Além das entradas de dados, de seleção e saída, os CIs que contêm os multiplexadores também possuem uma entrada denominada *habilitação* ou *Enable*, em inglês (*E*).
- Esta entrada habilita a saída, ou seja, quando é aplicado o nível lógico correto, é permitido que o dado da entrada selecionada passe para a saída. Caso contrário, nenhum dado é visto na saída do circuito multiplexador, independentemente do código na entrada de seleção, isto é, a saída está desabilitada.
- Já vimos esta entrada nos circuitos combinacionais do tipo codificador e decodificador na seção anterior.

 

**Uniube**

## Circuito Mux de 4 entradas com *Enable* (E)

Implementação

E	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Entrada Seleccionada
0	0	0	I <sub>0</sub>
1	0	0	0
0	0	1	I <sub>1</sub>
1	0	1	0
0	1	0	I <sub>2</sub>
1	1	0	0
0	1	1	I <sub>3</sub>
1	1	1	0

Observe a função Z que foi implementada!




$$Z = \bar{E}I_0\bar{S}_0\bar{S}_1 + \bar{E}I_1\bar{S}_1\bar{S}_0 + \bar{E}I_2S_1\bar{S}_0 + \bar{E}I_3S_1S_0$$


**Uniube**
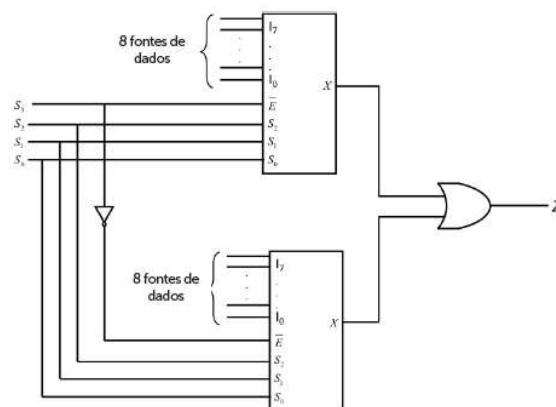
## Situação prática

Mas entradas do que um CI permite!

- Suponha que você tem 16 fontes de dados diferentes como entrada e apenas CIs multiplexadores com oito entradas. Como você poderia enviar esses dados em apenas um canal de comunicação? Veja o circuito lógico abaixo. Entendeu a solução encontrada?






Uniube

## Demultiplexador

 
### Definição

- Os circuitos combinacionais demultiplexador (*Demux*) realizam a operação inversa ao mux. Os circuitos classificados como *demux* recebem uma única entrada e a distribuem para várias saídas.
- Por essa razão, o demultiplexador também é conhecido como distribuidor de dados. Veja o diagrama funcional do Demux, abaixo.




Uniube
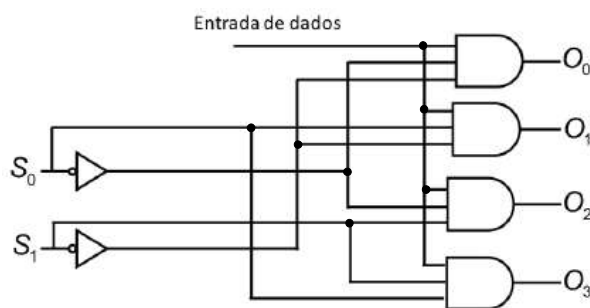
## Diagrama lógico de um demultiplexador de uma linha para quatro linhas



 Exemplo de aplicação do  
*Demux* de 4 saídas







Fim