

# Funções & Portas lógicas

Uniube – campus Uberlândia

Prof. Ms Mário Peixoto


# Histórico

---

- ❑ Em meados do século XIX o matemático inglês George **Boole** desenvolveu um sistema matemático de análise lógica
- ❑ Em meados do século XX, o americano Claude Elwood **Shannon** sugeriu que a Álgebra Booleana poderia ser usada para análise e projeto de circuitos de comutação



George Boole (1815-1864)

 

Claude Elwood Shannon (1916-2001)

# Histórico

---

- ❑ Nos primórdios da eletrônica, todos os problemas eram solucionados por meio de sistemas analógicos
- ❑ Com o avanço da tecnologia, os problemas passaram a ser solucionados pela eletrônica digital
- ❑ Na eletrônica digital, os sistemas (computadores, processadores de dados, sistemas de controle, codificadores, decodificadores, etc) empregam um pequeno grupo de circuitos lógicos básicos, que são conhecidos como portas **e**, **ou**, **não** e **flip-flop**
- ❑ Com a utilização adequadas dessas portas é possível implementar todas as expressões geradas pela álgebra de Boole

# Álgebra Booleana

---

- Na álgebra de Boole, há somente dois **estados** (**valores** ou **símbolos**) permitidos
  - Estado **0** (zero)
  - Estado **1** (um)
- Em geral
  - O estado zero representa **não**, **falso**, aparelho desligado, ausência de tensão, chave elétrica desligada, etc
  - O estado um representa **sim**, **verdadeiro**, aparelho ligado, presença de tensão, chave ligada, etc

# Álgebra Booleana

---

- ❑ Assim, na álgebra booleana, se representarmos por 0 uma situação, a situação contrária é representada por 1
- ❑ Portanto, em qualquer bloco (porta ou função) lógico somente esses dois estados (0 ou 1) são permitidos em suas entradas e saídas
- ❑ Uma variável booleana também só assume um dos dois estados permitidos (0 ou 1)

# Álgebra Booleana


---

- Nesta apresentação trataremos dos seguintes blocos lógicos
  - E (AND)
  - OU (OR)
 
# Função **E** (**AND**)

---





- ❑ Executa a **multiplicação (conjunção)** booleana de duas ou mais variáveis binárias
- ❑ Por exemplo, assuma a convenção no circuito
  - Chave aberta = 0; Chave fechada = 1
  - Lâmpada apagada = 0; Lâmpada acesa = 1





# Função **E** (**AND**)

□ Situações possíveis:

    



# Função **E** (**AND**)

---

- ❑ Se a chave A está aberta ( $A=0$ ) e a chave B aberta ( $B=0$ ), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada ( $S=0$ )
- ❑ Se a chave A está fechada ( $A=1$ ) e a chave B aberta ( $B=0$ ), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada ( $S=0$ )
- ❑ Se a chave A está aberta ( $A=0$ ) e a chave B fechada ( $B=1$ ), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada ( $S=0$ )
- ❑ Se a chave A está fechada ( $A=1$ ) e a chave B fechada ( $B=1$ ), haverá circulação de energia no circuito e a lâmpada fica acesa ( $S=1$ )
- ❑ Observando todas as quatro situações possíveis (interpretações), é possível concluir que a lâmpada fica acesa somente quando as chaves A e B estiverem simultaneamente fechadas ( $A=1$  e  $B=1$ )

# Função **E** (**AND**)

---

- ❑ Para representar a expressão
  - $S = A \text{ e } B$
- ❑ Adotaremos a representação
  - $S = A.B$ , onde se lê  $S = A \text{ e } B$
- ❑ Porém, existem notações alternativas
  - $S = A \& B$
  - $S = A, B$
  - $S = A \wedge B$

# Tabela Verdade

---

- ❑ A tabela verdade é um mapa onde são colocadas todas as possíveis interpretações (situações), com seus respectivos resultados para uma expressão booleana qualquer
- ❑ Como visto no exemplo anterior, para 2 variáveis booleanas (A e B), há 4 interpretações possíveis
- ❑ Em geral, para  $N$  variáveis booleanas de entrada, há  $2^N$  interpretações possíveis

# Tabela Verdade da Função **E** (**AND**)


---

A	B	A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


 
# Porta Lógica **E** (**AND**)

---


- ❑ A porta **E** é um circuito que executa a função **E**
- ❑ A porta **E** executa a tabela verdade da função **E**
  - Portanto, a saída será 1 somente se ambas as entradas forem iguais a 1; nos demais casos, a saída será 0
- ❑ Representação




# Porta Lógica **E (AND)**

  


A	B	$S=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

A	B	$S=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

A	B	$S=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


A	B	$S=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1
 
# Porta Lógica **E** (**AND**)

---


- ❑ É possível estender o conceito de uma porta **E** para um número qualquer de variáveis de entrada
- ❑ Nesse caso, temos uma porta **E** com N entradas e somente uma saída
- ❑ A saída será 1 se e somente se as N entradas forem iguais a 1; nos demais casos, a saída será 0





# Porta Lógica **E** (**AND**)

□ Por exemplo,  
 $S=A.B.C.D$

 


A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1




 
# Função **OU** (**OR**)

---

- ❑ Executa a **soma** (**disjunção**) booleana de duas ou mais variáveis binárias
- ❑ Por exemplo, assuma a convenção no circuito
  - Chave aberta = 0; Chave fechada = 1
  - Lâmpada apagada = 0; Lâmpada acesa = 1



# Função **OU** (OR)

    

# Função **OU** (**OR**)

---

- ❑ Para representar a expressão
  - $S = A \text{ ou } B$
- ❑ Adotaremos a representação
  - $S = A+B$ , onde se lê  $S = A \text{ ou } B$
- ❑ Porém, existem notações alternativas
  - $S = A \mid B$
  - $S = A; B$
  - $S = A \vee B$

# Tabela Verdade da Função **OU** (**OR**)

---


- ❑ Observe que, no sistema de numeração binário, a soma  $1+1=10$
- ❑ Na álgebra booleana,  $1+1=1$ , já que somente dois valores são permitidos (0 e 1)

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1
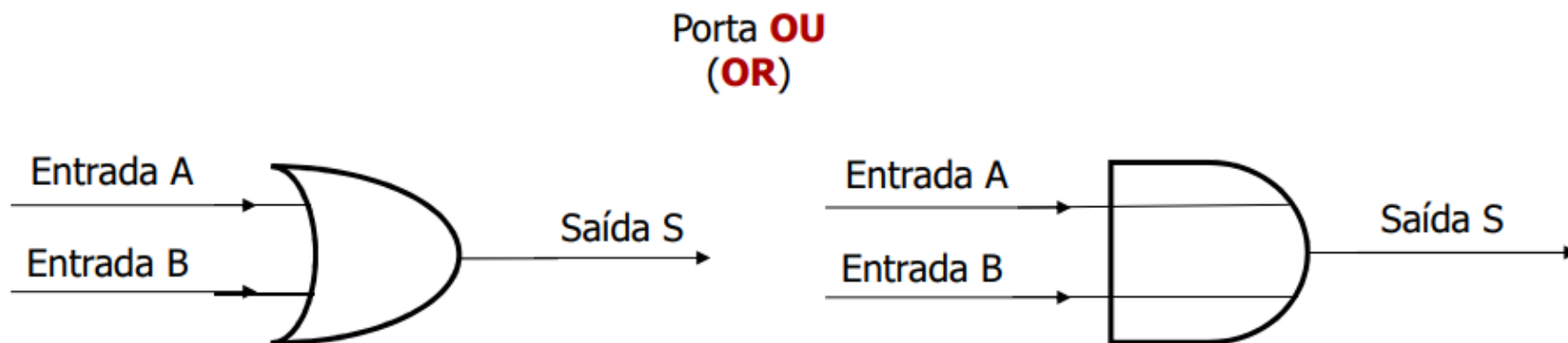
# Porta Lógica **OU** (**OR**)

---


- ❑ A porta **OU** é um circuito que executa a função **OU**
- ❑ A porta **OU** executa a tabela verdade da função **OU**
  - Portanto, a saída será 0 somente se ambas as entradas forem iguais a 0; nos demais casos, a saída será 1
- ❑ Representação


 
# Porta Lógica **OU** (**OR**)

---


- ❑ É possível estender o conceito de uma porta **OU** para um número qualquer de variáveis de entrada
- ❑ Nesse caso, temos uma porta **OU** com N entradas e somente uma saída
- ❑ A saída será 0 se e somente se as N entradas forem iguais a 0; nos demais casos, a saída será 1





# Porta Lógica **OU (OR)**

□ Por exemplo,  
 $S=A+B+C+D$

 

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

# Função **NÃO** (**NOT**)

---

- ❑ Executa o **complemento** (**negação**) de uma variável binária
  - Se a variável estiver em 0, o resultado da função é 1
  - Se a variável estiver em 1, o resultado da função é 0
- ❑ Essa função também é chamada de **inversora**

# Exercício

- Pegue seu primeiro nome
- Converta em binário
- Agora aplique a função NOT
- Depois veja quanto este binário após o NOT vale em decimal
- Em seguida consulte a tabela ASCII e veja qual(is) letra(s) representa
- Envie por e-mail ou entregue numa folha ao final da aula.